

## Enseignes et afficheurs à LED

# Instructions concurrentes en VHDL



Dr. Mamadou Lamine NDIAYE

# Instructions concurrentes en VHDL



**Dr. Mamadou Lamine NDIAYE**

- Instructions concurrentes
  - Affectation simple
  - Affectation conditionnelle
  - Affectation sélective
- Component
- Generation conditionnelle

# VHDL : Les instructions concurrentes



# VHDL : Les instructions concurrentes



## Logique combinatoire : Instructions concurrentes

- Décomposition en fonction simple (concurrente), ensemble de composants ou d'algorithmes travaillant en parallèle et agissant les uns sur les autres.
- Chaque instruction effectue donc un traitement en parallèle avec les autres instructions.
- L'ordre d'écriture des instructions est sans importance.

# Affectation simple




```
signal <= signal1
```

- Connexion de deux signaux
- Utilise l'opérateur <=

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Use ieee.numeric_std.all;  
Use ieee.std_logic_unsigned.all;  
Entity fonction_simple is  
Port( e1, e2 : in std_logic;  
      s1, s2 : out std_logic  
);  
End fonction_simple;
```
 
```
Architecture archi_simple of fonction_simple is  
Begin  
s1 <= e1 and e2; -- ordre d'écriture indiff  
s2 <= e1 or e2; -- ordre d'écriture indiff  
end archi_simple;
```



# Affectation conditionnelle



- Affectation conditionnelle **WHEN / ELSE**

- C'est une instruction qui a une seule cible mais peut avoir plusieurs expressions.
- Les conditions sont évaluées séquentiellement, si une condition est vraie alors l'expression correspondante est exécutée.

```
signal <= signal1 when expresion1 else  
          .....  
          signal2 when expresion2 else  
          signal3 ;
```

# Affectation conditionnelle




- Affectation conditionnelle **WHEN / ELSE**

- C'est une instruction qui a une seule cible mais peut avoir plusieurs expressions.
- Les conditions sont évaluées séquentiellement, si une condition est vraie alors l'expression correspondante est exécutée.

```
signal <= signal1 when expresion1 else  
          .....  
          signal2 when expresion2 else  
          signal3 ;
```

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Use ieee.numeric_std.all;  
Use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
Entity mux2 is  
Port( e1, e2, sel : in std_logic;  
      s : out std_logic  
);  
  
end mux2;
```
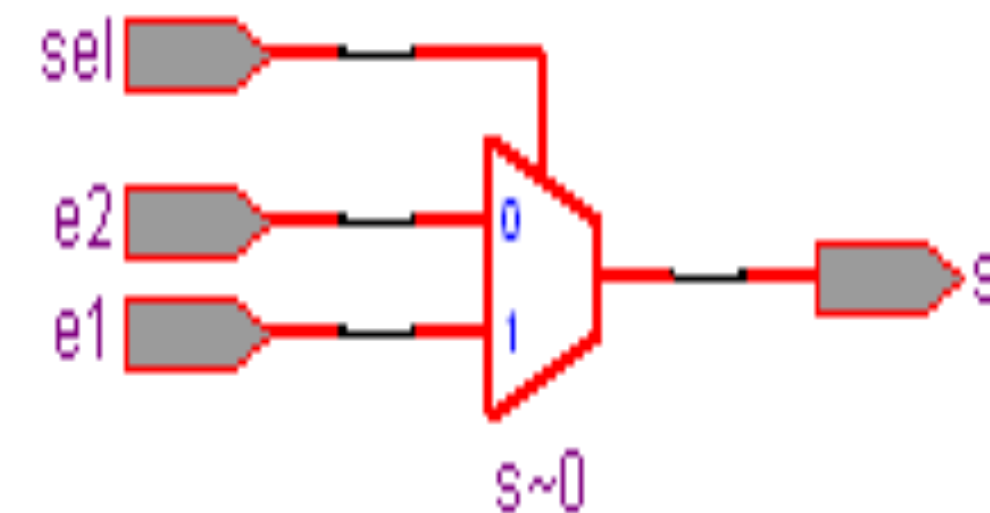
```
architecture archi_mux2 of mux2 is  
begin  
s <= e1 when sel='0' else  
    e2;  
  
end archi_mux2;
```





# Affectation sélective



- Affectation sélective **WITH .....SELECT**

- C'est une affectation d'une valeur suivant l'état de l'expression testée.
- Exemple : Décodeur 7 segment

```
with expression select
  signal <= signal1 when valeur1,
          signal2 when valeur2,
          signal 3 when others ;
```

# Affectation sélective




- Affectation sélective **WITH .....SELECT**

- C'est une affectation d'une valeur suivant l'état de l'expression testée.
- Exemple : Décodeur 7 segment

```
with expression select  
  signal <= signal1 when valeur1,  
           signal2 when valeur2,  
           signal 3 when others ;
```
 
```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Use ieee.numeric_std.all;  
Use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
entity Bcd7Segment is  
Port ( data : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
       7Segment : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6));  
end Bcd7Segment;
```



# Affectation sélective



```
with expression select
  signal <= signal1 when valeur1,
           signal2 when valeur2,
           signal 3 when others ;
```

*architecture comportement of Bcd7Segment is  
begin*

*with data select*

*7Segment <=*

*"0000001" when x"0",*

*"1001111" when x"1",*

*"0010010" when x"2",*

*"0000110" when x"3",*

*"1001100" when x"4",*

*"0100100" when x"5",*

*"0100000" when x"6",*

*"0001111" when x"7",*

*"0000000" when x"8",*

*"0000100" when x"9",*

*"1111111" when others;*

*end comportement;*

*Library ieee;*

*Use ieee.std\_logic\_1164.all;*

*Use ieee.numeric\_std.all;*


*Use ieee.std\_logic\_unsigned.all;*

*entity Bcd7Segment is*

*Port ( data : in STD\_LOGIC\_VECTOR (3 downto 0);*

*7Segment : out STD\_LOGIC\_VECTOR (0 to 6));*

*end Bcd7Segment;*

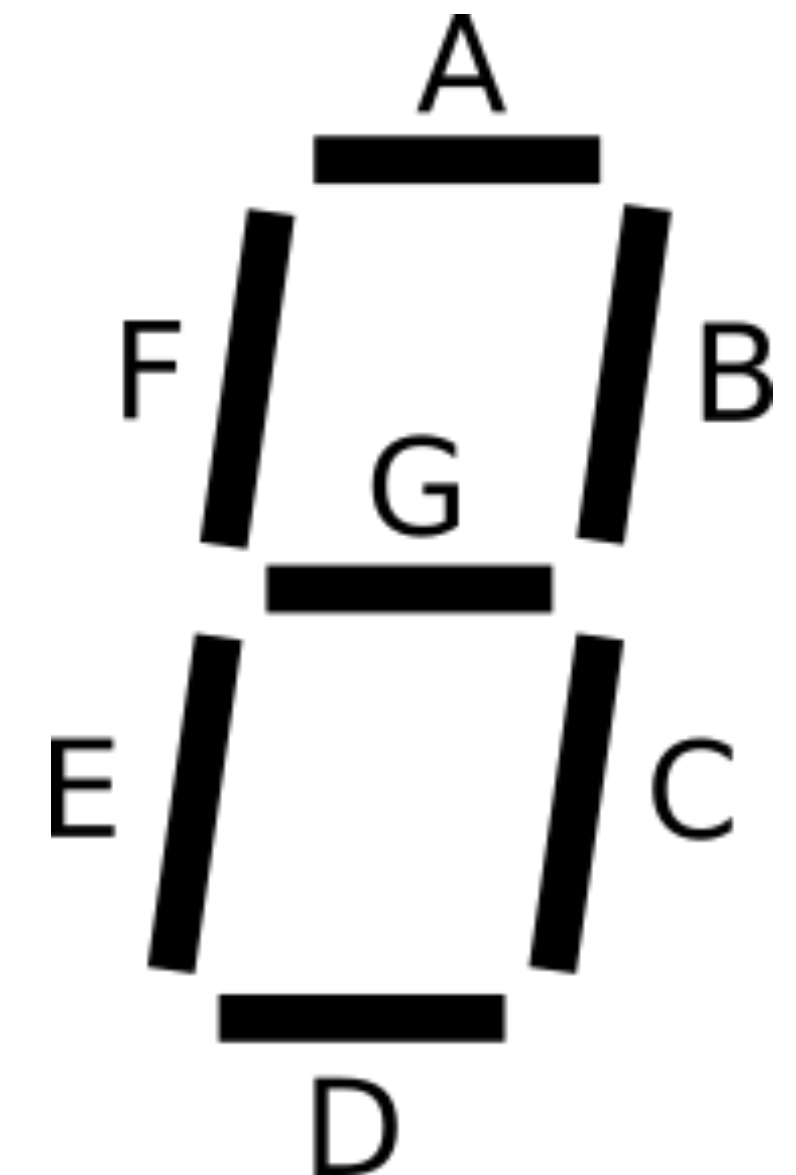

## Les Composants (**component**)

- Le mot **COMPONENT** permet de déclarer un prototype (modèle) de composant
- L'instanciation du composant se fait alors dans le corps de l'architecture
  - `<NOM_INSTANCE>:<NOM_COMPOSANT> port map (LISTE DES CONNEXIONS);`

## Les Composants (**component**)

- Le mot **COMPONENT** permet de déclarer un prototype (modèle) de composant
- L'instanciation du composant se fait alors dans le corps de l'architecture
  - **<NOM\_INSTANCE>:<NOM\_COMPOSANT> port map (LISTE DES CONNEXIONS);**

*ARCHITECTURE Structure OF Decodeur\_7seg IS*

*COMPONENT Bcd7Segment*

*PORT (data : IN STD\_LOGIC\_VECTOR(3 DOWNT0 0);*

*HEX : OUT STD\_LOGIC\_VECTOR(0 TO 6));*

*END COMPONENT;*

*BEGIN*

*LEDR <= SW;*

*digit3: Bcd7Segment PORT MAP (SW(15 DOWNT0 12), HEX3);*

*digit2: Bcd7Segment PORT MAP (SW(11 DOWNT0 8), HEX2);*

*digit1: Bcd7Segment PORT MAP (SW(7 DOWNT0 4), HEX1);*

*digit0: Bcd7Segment PORT MAP (SW(3 DOWNT0 0), HEX0);*

*END Structure;*

*LIBRARY ieee;*

*USE ieee.std\_logic\_1164.all;*

*ENTITY Decodeur\_7seg IS*

*PORT (SW : IN STD\_LOGIC\_VECTOR(15 DOWNT0 0);*

*LEDR : OUT STD\_LOGIC\_VECTOR(15 DOWNT0 0);*

*-- red LEDs*

*HEX3, HEX2, HEX1, HEX0 : OUT STD\_LOGIC\_VECTOR(0 TO 6));*

*-- 7-segs*

*END Decodeur\_7seg ;*

# Génération conditionnelle



- Génération conditionnelle : **GENERATE**
  - Permet l'exécution conditionnelle d'instructions concurrentes
  - Permet l'exécution itérative d'instructions concurrentes
  - Les instructions ne seront prises en compte que si la condition est vraie.
  - s'utilise avec for (itérative) ou if (conditionnelle)

```
label : if (condition) generate
-- suite d'instructions concurrentes
end generate label;

label : for i in 0 to x generate
-- suite d'instruction concurrente
End generate label ;
```

# Génération conditionnelle


- Génération conditionnelle : **GENERATE**

- Permet l'exécution conditionnelle d'instructions concurrentes
- Permet l'exécution itérative d'instructions concurrentes
- Les instructions ne seront prises en compte que si la condition est vraie.
- s'utilise avec for (itérative) ou if (conditionnelle)

```

label : if (condition) generate
-- suite d'instructions concurrentes
end generate label;

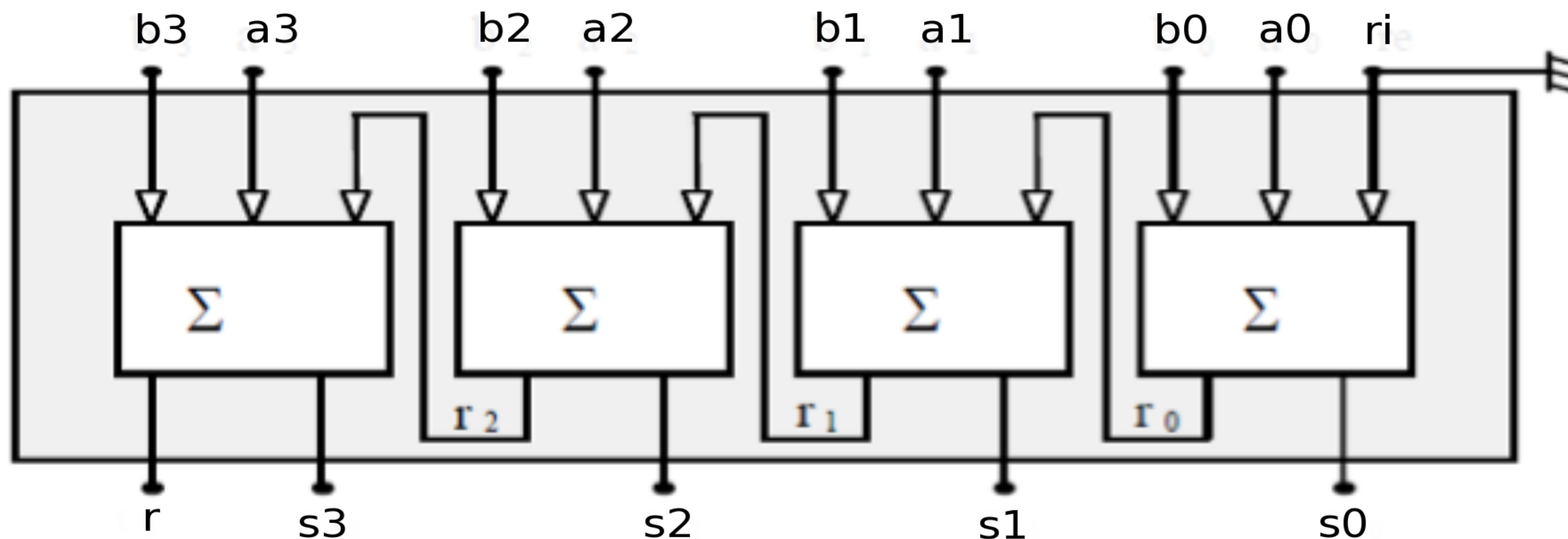label : for i in 0 to x generate
-- suite d'instruction concurrente
End generate label ;
  
```



# Génération conditionnelle

- Génération conditionnelle : **GENERATE**


- Permet l'exécution conditionnelle d'instructions concurrentes
- Permet l'exécution itérative d'instructions concurrentes
- Les instructions ne seront prises en compte que si la condition est vraie.
- s'utilise avec for (itérative) ou if (conditionnelle)

```

label : if (condition) generate
-- suite d'instructions concurrentes
end generate label;

label : for i in 0 to x generate
-- suite d'instruction concurrente
End generate label ;

```

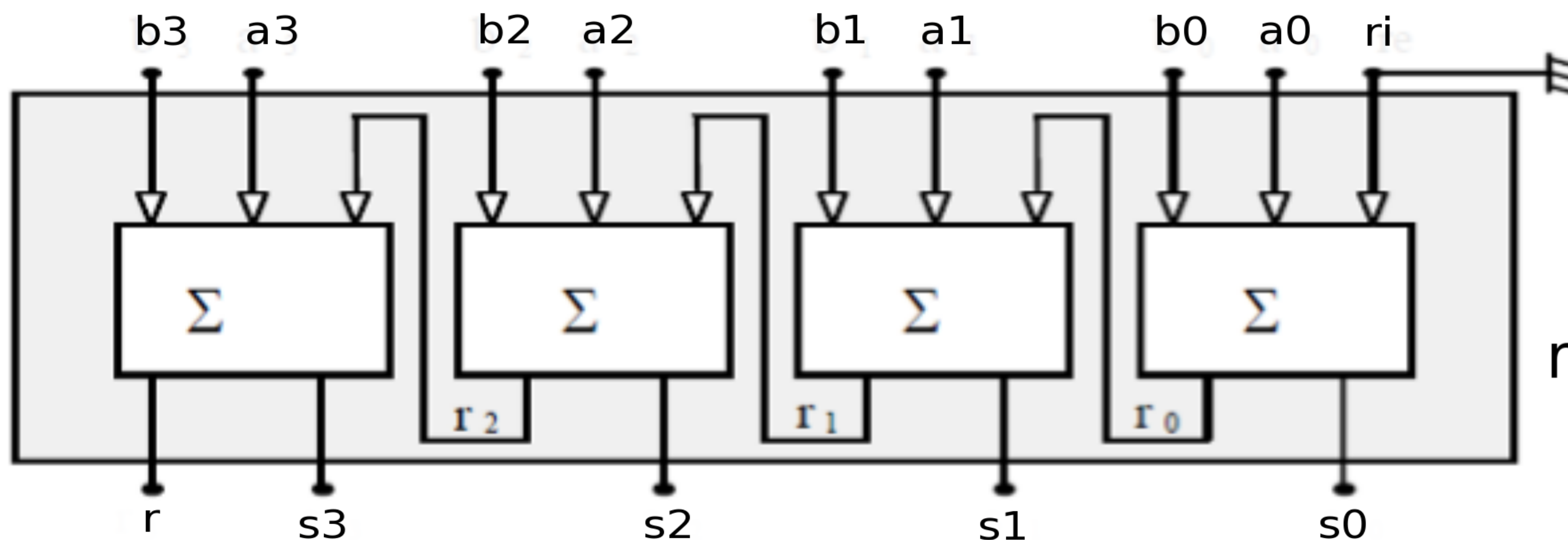

$$s0 = a0 \oplus b0 \oplus ri$$

$$r0 = (a0 \cdot b0) + (ri \cdot (a0 \oplus b0))$$



# Génération conditionnelle



- Génération conditionnelle : **GENERATE**
  - s'utilise avec for (itérative) ou if (conditionnelle)

```
label : if (condition) generate
-- suite d'instructions concurrentes
end generate label;

label : for i in 0 to x generate
-- suite d'instruction concurrente

End generate label ;
```

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY additionneur1bit IS
PORT ( ri, a, b : IN STD_LOGIC;
So, r : OUT STD_LOGIC);
END additionneur1bit;

ARCHITECTURE Archi OF
additionneur1bit IS
BEGIN
r <= (a AND b) OR (ri AND (a XOR b));
So <= a XOR b XOR ri;
END Archi;
```

# Génération conditionnelle



- Génération conditionnelle : **GENERATE**
  - s'utilise avec for (itérative) ou if (conditionnelle)

```
--bibliothèque pour inclure type std_logic
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
entity Additionneur4bit is
Port(   ri : IN std_logic ;
        A, B : IN std_logic_vector(3 downto 0) ;
        s : OUT std_logic_vector(3 downto 0) ;
        r : OUT std_logic
        );
end Additionneur4bit;

architecture Structure of Additionneur4bit is
-- déclaration du composant additionneur1bit
component additionneur1bit is
port( ri : IN std_logic ;
      a,b :IN std_logic ;
      So,r : OUT std_logic ) ;
end component additionneur1bit ;
```

```
label : if (condition) generate
-- suite d'instructions concurrentes
end generate label;

label : for i in 0 to x generate
-- suite d'instruction concurrente

End generate label ;
```

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY additionneur1bit IS
PORT ( ri, a, b : IN STD_LOGIC;
      So, r : OUT STD_LOGIC);
END additionneur1bit;

ARCHITECTURE Archi OF
additionneur1bit IS
BEGIN
r <= (a AND b) OR (ri AND (a XOR b));
So <= a XOR b XOR ri;
END Archi;
```

# Génération conditionnelle



- Génération conditionnelle : **GENERATE**

- s'utilise avec for (itérative) ou if (conditionnelle)

```
--bibliothèque pour inclure type std_logic
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
entity Additionneur4bit is
Port(   ri : IN std_logic ;
        A, B : IN std_logic_vector(3 downto 0) ;
        s : OUT std_logic_vector(3 downto 0) ;
        r : OUT std_logic
        );
end Additionneur4bit;

architecture Structure of Additionneur4bit is
-- déclaration du composant additionneur1bit
component additionneur1bit is
port( ri : IN std_logic ;
      a,b :IN std_logic ;
      So,r : OUT std_logic ) ;
end component additionneur1bit ;
```

```
-- déclaration des signaux internes pour le report
des retenues ci
signal C : std_logic_vector( 3 downto 0 );
Begin
C(0) <= ri ;
-- Création des 4 additionneurs
A : for i IN 0 to 3 GENERATE
LSB : if i = 0 GENERATE
b0 : additionneur1bit port map (C(i) , A(i) , B(i) ,
s(i) , C(i) );
End GENERATE LSB
MSB : if i > 0 GENERATE
b3 : additionneur1bit port map (C(i-1) , A(i) ,
B(i) , s(i) , C(i) );
End GENERATE MSB;
End GENERATE A;
r <= C(3) ;
end Structure;
```

```
label : if (condition) generate
-- suite d'instructions concurrentes
end generate label;

label : for i in 0 to x generate
-- suite d'instruction concurrente
End generate label ;
```

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY additionneur1bit IS
PORT ( ri, a, b : IN STD_LOGIC;
So, r : OUT STD_LOGIC);
END additionneur1bit;

ARCHITECTURE Archi OF
additionneur1bit IS
BEGIN
r <= (a AND b) OR (ri AND (a XOR b));
So <= a XOR b XOR ri;
END Archi;
```

- Instructions concurrentes
  - Affectation simple
  - Affectation conditionnelle
  - Affectation sélective
- Component
- Generation conditionnelle